

4年の ワーク

かん電池と光電池

なまえ

● 2このかん電池を，1このときよりも明るくつくつなぎかたと，1このときと同じ明るさのつなぎかたになるように，図に線をかきましょう。また，それぞれ何つなぎかを，その下に書きましょう。

かん電池1このときよりも明るくつくつなぎかた

つなぎ

かん電池1このときと明るさが同じつなぎかた

つなぎ

● 光電池に光を当てています。モーターが，いちばん速く回る角度の光電池に，好きな色をぬりましょう。

● 気づいたこと

